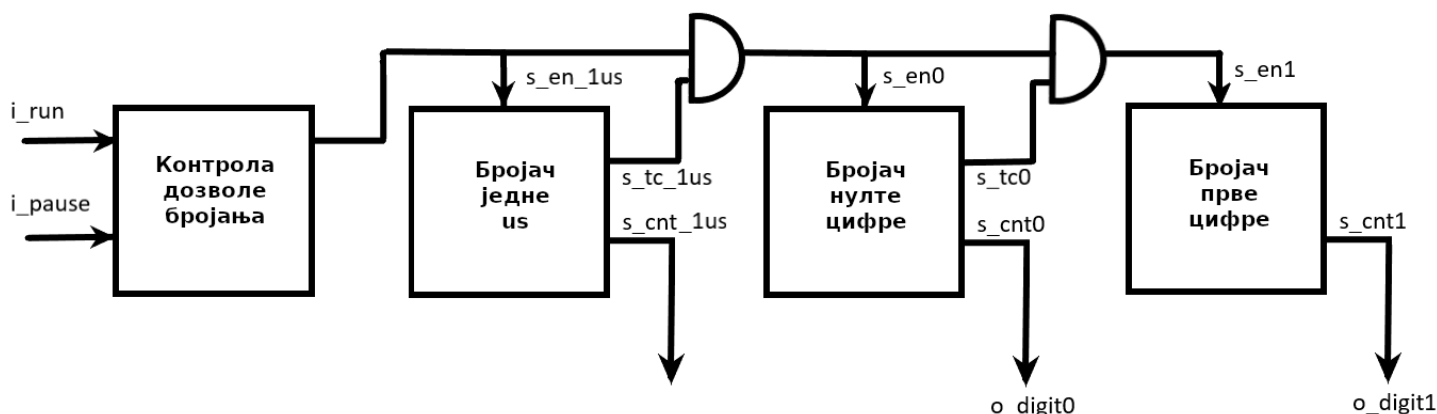


# Упутство и спецификација

- Потребно је реализовати штоперицу. На Слици 1 је блок шема штоперице.



Слика 1: Блок шема штоперице


Спецификација је следећа:

- У свим секвенцијалним процесима користити асинхрони ресет.
- Реализовати контролу дозволе бројања штоперице на сигналу `s_en_1us` тако да улазни тастери контролишу дозволу бројања на следећи начин:
  - При притиснутом ресету (док је `i_rst` на 1) штоперица је заустављена (без озбира на друге улазе).
  - Приликом притиска `i_run` тастер (сигнал је на 1) штоперица се покреће. Штоперица наставља са радом и кад је `i_run` тастер пуштен (логичка 0).
  - Приликом притиска `i_pause` тастер штоперица се зауставља. Ако је истовремено притиснут `i_run` тастер штоперица не треба да се заустави.
- Направити бројач једне микросекунде (1 us):
  - Сигнал бројача назвати `s_cnt_1us`.
  - Одредити одговарајући модуо бројања на основу периоде такта дате у тестбенчу.
  - Одредити број бита који је довољан за тај модуо (не одредити превише бита).
  - Овај бројач треба да користи сигнал дозволе бројања `s_en_1us` из контроле дозволе бројања штоперице.
  - Сигнал краја бројања `s_tc_1us` треба реализовати комбинационо.
  - Овај бројач треба да генерише дозволу бројања `s_en0` за наредни бројач на основу `s_en_1us` и `s_tc_1us`.
- Направити бројач једне нулте цифре:
  - Сигнал бројача назвати `s_cnt0`.
  - Користити `s_en0` као сигнал дозволе бројања.
  - Бројати по модулу 7.
  - Број бита је 4.
  - Овај бројач треба да користи сигнал дозволе бројања `s_en0` од претходног бројача.
  - Сигнал краја бројања `s_tc0` треба реализовати комбинационо.
  - Овај бројач треба да генерише дозволу бројања `s_en1` за наредни бројач на основу `s_en0` и `s_tc0`.
  - Сигнал `s_cnt0` везати на `o_digit0`.
- Направити бројач једне прве цифре:
  - Сигнал бројача назвати `s_cnt1`.
  - Користити `s_en1` као сигнал дозволе бројања.
  - Бројати по модулу 6.
  - Број бита је 4.
  - Овај бројач треба да користи сигнал дозволе бројања `s_en1` од претходног бројача.
  - Сигнал краја бројања `s_tc1` треба реализовати комбинационо.
  - Сигнал `s_cnt1` везати на `o_digit1`.
- На сигнал `o_digit2` доделити 1.
- На сигнал `o_digit3` доделити 14.

- Реализовати систем у VHDL-у по горепоменутој спецификацији. Реализацију урадити у `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution/lprs1_homework2.vhd` фајлу.


– Изнад кода сваке компоненте у коментару написати име описане компоненте.

- Проверити исправност решења путем симулације у тестбенч фајлу `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution/lprs1_homework2.vhd`.
  1. Држати ресет притиснут (`i_rst` на логичкој 1) за 1 микросекунду минус један такт, па га пустити.
  2. Покренути штоперицу притиском на `i_run` тастер. Добро урађени овај и претходни корак проузроковаће да сигнал `o_digit0` пређе са 0 на 1 у 2. микросекунди.
  3. Зумирати таласиће (Waveform) тако да се види када `o_digit0` прелази са 0 на 1 (у 2. микросекунди) и са друге када `o_digit0` прелази са 1 на 2 (у 3. микросекунди) (видети Слику 2), и направити слику (screenshot) целог екрана.

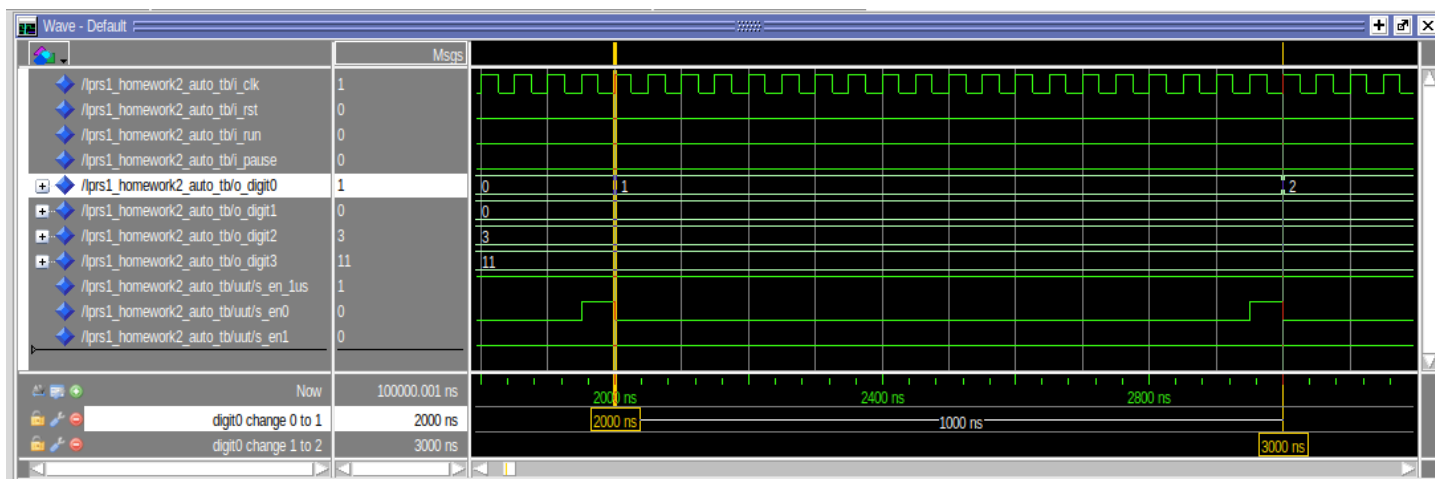


Слика 2: Тест бројача 1 микросекунде

4. Паузирати штоперицу на један такт (притиснути `i_pause` и после једног такта пустити па притиснути `i_run` и после једног такта пустити) тако да промена `o_digit0` са 2 на 3 не буде уместо у 4. микросекунди него у 4. микросекунда плус 1 такт. Утврдити ту позицију у времену рачунањем, експериментално, или се користити сигналом краја бројања (нпр. `s_en0`). Видети Слику 3 за више детаља. Зумирати таласиће око тог региона и направити слику (screenshot) целог екрана.

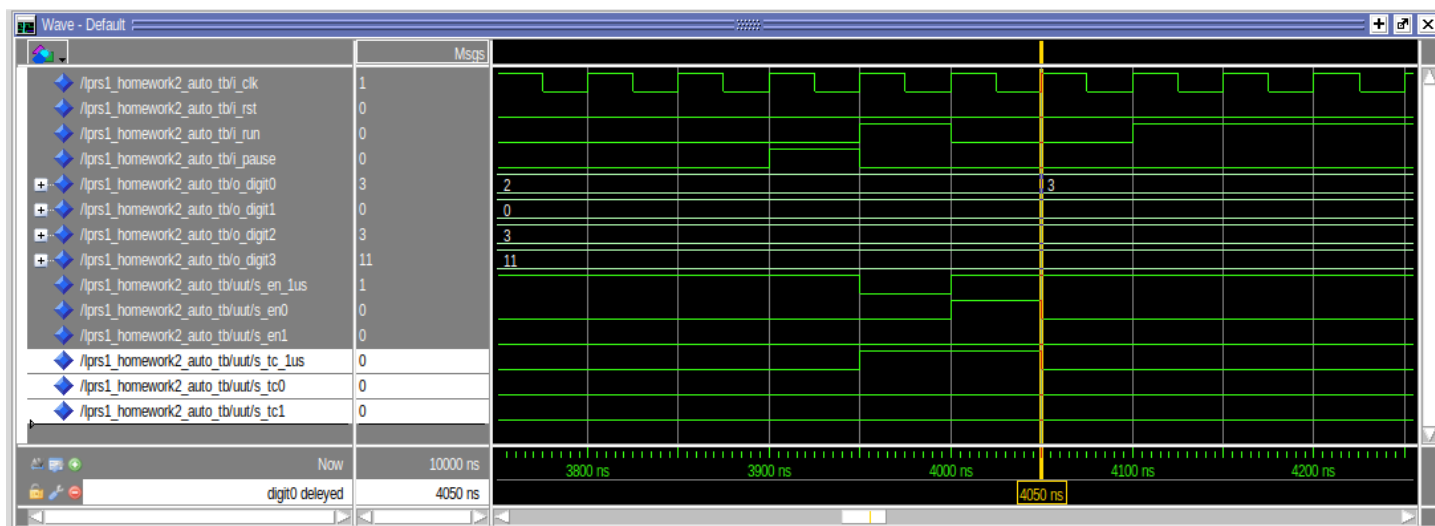


Слика 3: Кашњење промене путем паузе

5. Поставити `i_run` на 1.
6. На промени `o_digit0` са 3 на 4, рестартовати штоперицу (притом неће ни доћи до промене на 4 већ на 0). Пустити ресет на 6. микросекунди. Добро урађени овај и претходни кораци произроковаће да сигнал `s_en_1us` постане 1 тачно у 6. микросекунди. Видети Слику 4 за више детаља.

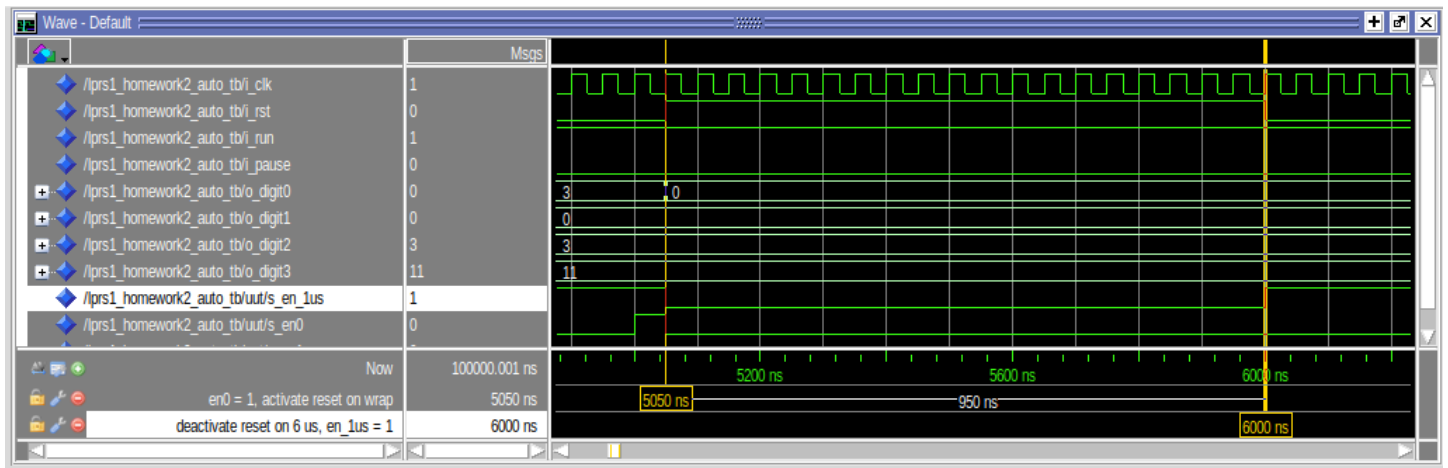

Слика 4: Изглед ресета између 5. и 6. микросекунде

7. Пустити симулацију да траје све док `o_digit0` не достигне 2 и `o_digit1` не достигне 3 и задрже се на тим вредностима у трајању од једног такта (видети Сliku 5). Онда држати притиснут ресет на 1 такт. Зумирати таласиће тако да се види ово бројање и направити слику целог екрана, сачувану под називом `screen_cnt_1.jpg`.

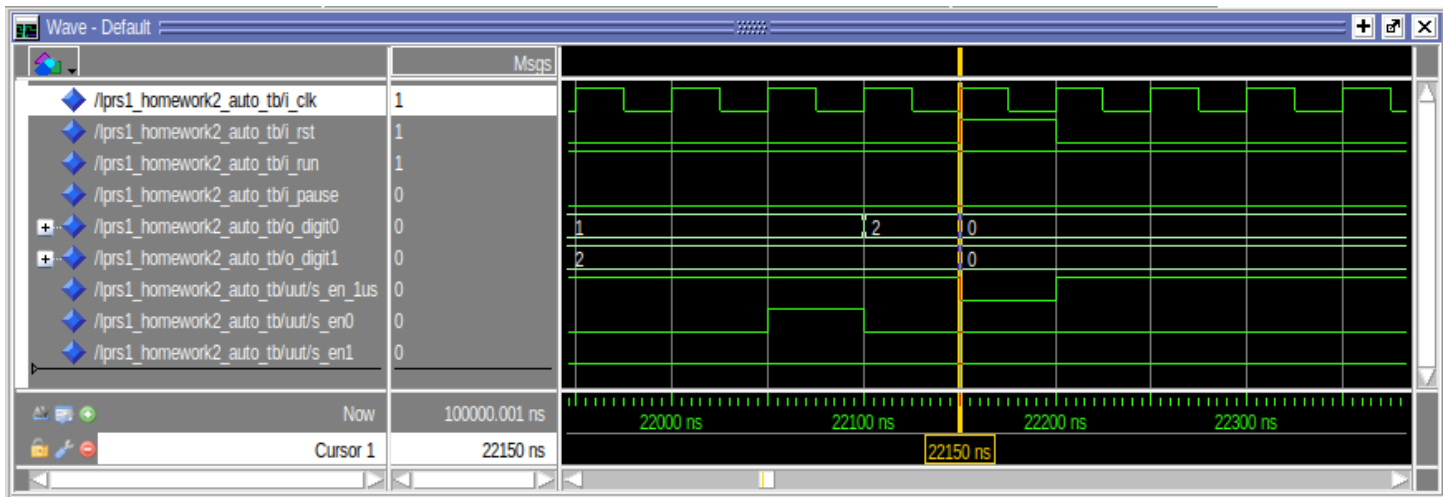

Слика 5: Пример рестартовања кад штопераца достигне одређену вредност

8. Слично као и у претходној тачки, пустити симулацију да траје све док `o_digit0` не достигне 4 и `o_digit1` не достигне 2 и задрже се на тим вредностима у трајању од једног такта. Опет држати притиснут ресет на 1 такт. Зумирати таласиће тако да се види ово бројање и направити слику целог екрана, сачувану под називом `screen_cnt_2.jpg`.

Ове слике ставити у `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution` фолдер.

- На крају, зиповати фолдер `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution` у зип фајл `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution.zip`. Не треба зиповати фајлове из `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution`, већ баш фолдер са фајловима. Не треба зиповати фолдер целог пројекта, него само `LPRS1_Homework2_RA_155_2019_Solution` фолдер. Игнорисати сва друга упутства, ово је најважније. Горепоменути зип фајл послати као решење свом асистенту преко чета у MS Teams-у.